
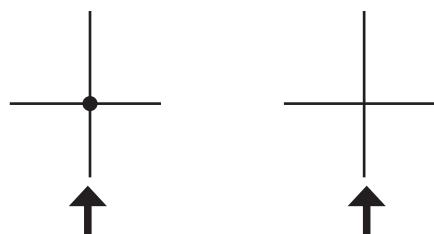
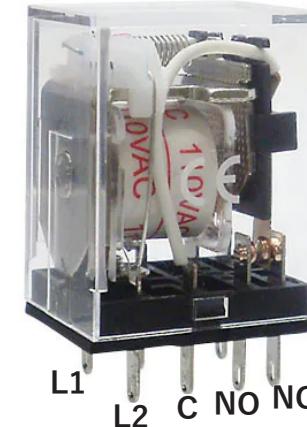



回路図の描き方と意味

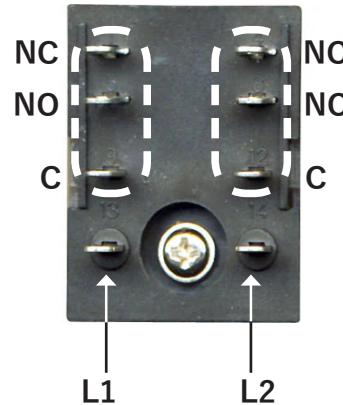

電線がつながっていることを示すために交点に黒丸を描く

交差しているだけでつながっていない。

リレー(点線内)

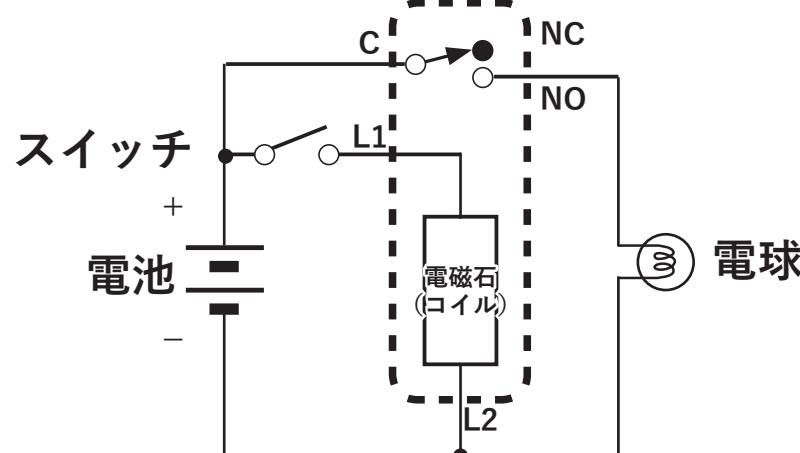

リレーの中のスイッチの動作について

OFF (開いている)

ON (閉じている)

NC(Normally Close) いつもは閉じている接点(墨丸)

NO(Normally Close) いつもは閉じている接点(黒丸)

C(Common) 共通端子